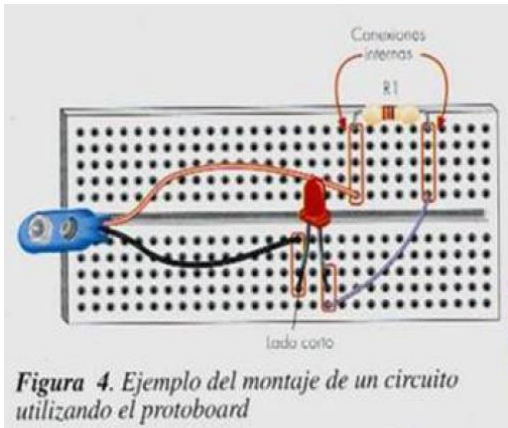


## EL PROTOBOARD

### EJEMPLO

Construir un circuito que encienda un led mediante una resistencia y una pila



El circuito puede ser construido fácilmente usando un protoboard o tabla de conexión. Una vez tenga el circuito ensamblado, conecte la batería y el LED se iluminará. Ahora cambie el conector de la batería hacia el orificio del lado. ¿Qué le sucedió al LED?

