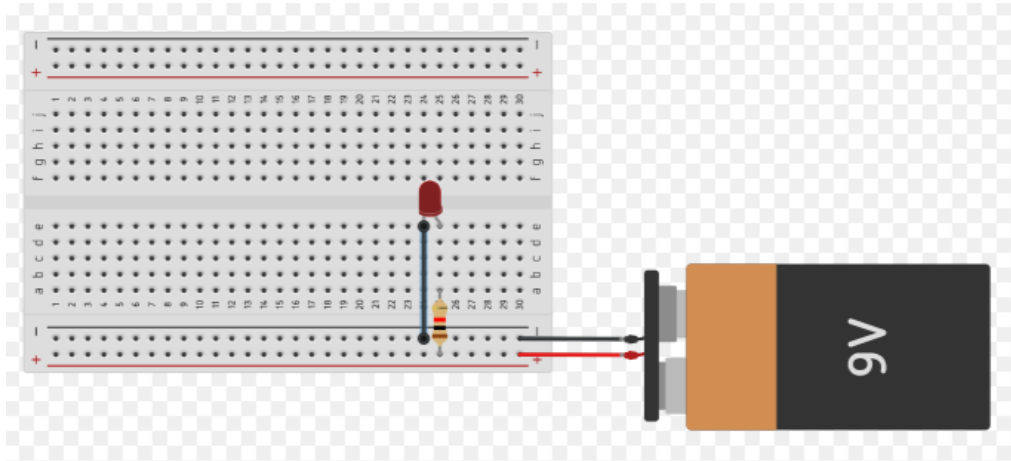



CIRCUITOS

Construir los siguientes circuitos

SIMPLE



CON INTERRUPTOR

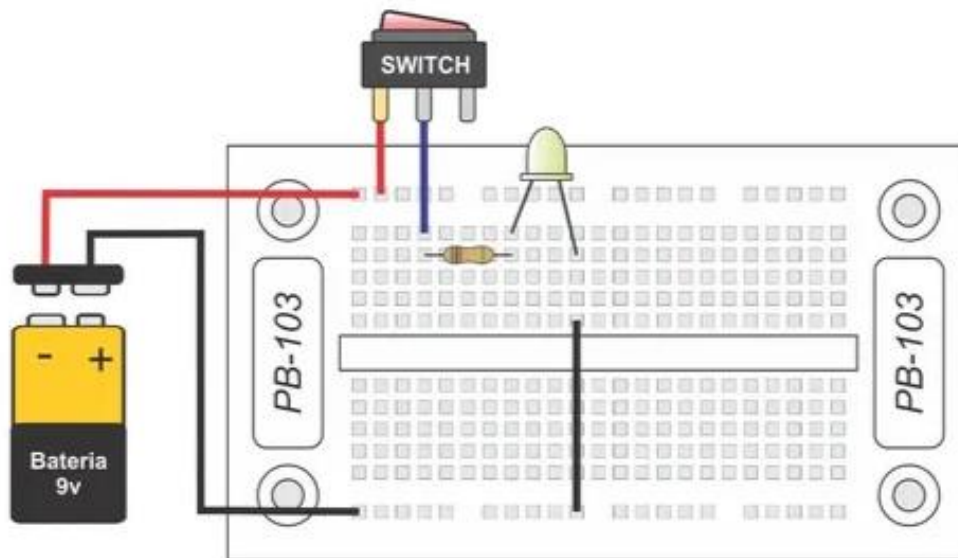

CON RESISTENCIA VARIABLE

